



中国科学技术大学
University of Science and Technology of China

《数字电路》习题课

三、组合逻辑电路

黄慎宜

2025年11月19日

School of Microelectronics, University of Science and Technology of China

◆ 考点总结

◆ 习题讲解

◆ 补充题

1. 电路功能分析


✓ 分析步骤

- A. 根据电路图，写出**逻辑函数式**
- B. 然后根据逻辑函数式列出**真值表**
- C. 观察真值表，判断电路的功能

➤ 常见的电路功能有以下4类：

- A. 代码转换
- B. 补码运算
- C. 二进制算数运算
- D. 其他：如比较器、数据选择器等等

Q1: (2017·期末) 分析下图中电路的逻辑功能

 

1. 电路功能分析


✓ 分析步骤

- A. 根据电路图，写出**逻辑函数式**
- B. 然后根据逻辑函数式列出**真值表**
- C. 观察真值表，判断电路的功能

A. 代码转换

- 一般输入和输出个数相同
- 不存在不同输入对应相同输出

Q2: 分析下图中电路的逻辑功能

 

1. 电路功能分析


✓ 分析步骤

- A. 根据电路图，写出**逻辑函数式**
- B. 然后根据逻辑函数式列出**真值表**
- C. 观察真值表，判断电路的功能


B. 补码运算

- 一般输入和输出个数相同
- 输入和输出的和为定值
- 注意：有时候可能是**带符号数**运算

Q3: 分析下图电路的逻辑功能

 

Q4: 分析下图电路的逻辑功能

 

1. 电路功能分析


✓ 分析步骤

- A. 根据电路图，写出**逻辑函数式**
- B. 然后根据逻辑函数式列出**真值表**
- C. 观察真值表，判断电路的功能

C. 二进制算数运算

- 输入输出个数上没有固定规律
- 分别对**加减乘**三种运算进行分析
- 注意可能需要考虑进位
 - 如**半加器**、**全加器**等

Q5: 分析下图中电路的逻辑功能

 

1. 电路功能分析

✓ 分析步骤

A. 根据电路图，写出**逻辑函数式**

B. 然后根据逻辑函数式列出**真值表**


C. 观察真值表，判断电路的功能

D. 其他

常见类型：数据选择器、比较器、
编码器/译码器等

- 输出通常只有一个
- 直接观察真值表，然后用自然语言描述其功能即可
- 注意“**伪码**”的处理

Q6: 分析下图中电路的逻辑功能

 

2. 竞争-冒险现象

- 竞争：门电路两个输入信号**同时向相反的逻辑电平跳变**的现象
- 竞争-冒险：因竞争而在电路**输出端**可能产生**尖峰脉冲**的现象
- 消除方法：
 - ✓ 接入滤波电容
 - ✓ 引入选通脉冲
 - ✓ 修改逻辑设计

判断是否存在竞争-冒险：
如果输出端逻辑函数在一定条件下可以简化为：
✓ $Y = A + A'$
✓ 或者 $Y = A \cdot A'$
则可判定存在竞争-冒险

Q7: (2025·复旦) 逻辑函数 $F = X_2'X_3X_4' + X_1X_3X_4 + X_2X_4$ ，当输入信号____的逻辑值从__跳变到__时，会发生冒险。逻辑表达式再加一项_____可消除冒险。






3. 常用的组合逻辑电路模块总结

普通编码器：


输入								输出		
I_0	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	I_6	I_7	Y_2	Y_1	Y_0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1

 


$$\begin{cases} Y_2 = I_0'I_1'I_2'I_3'I_4'I_5'I_6'I_7' + I_0'I_1'I_2'I_3'I_4'I_5'I_6'I_7 \\ \quad + I_0'I_1'I_2'I_3'I_4'I_5'I_6'I_7 + I_0'I_1'I_2'I_3'I_4'I_5'I_6'I_7 \\ Y_1 = I_0'I_1'I_2'I_3'I_4'I_5'I_6'I_7' + I_0'I_1'I_2'I_3'I_4'I_5'I_6'I_7 \\ \quad + I_0'I_1'I_2'I_3'I_4'I_5'I_6'I_7 + I_0'I_1'I_2'I_3'I_4'I_5'I_6'I_7 \\ Y_0 = I_0'I_1'I_2'I_3'I_4'I_5'I_6'I_7' + I_0'I_1'I_2'I_3'I_4'I_5'I_6'I_7 \\ \quad + I_0'I_1'I_2'I_3'I_4'I_5'I_6'I_7 + I_0'I_1'I_2'I_3'I_4'I_5'I_6'I_7 \end{cases}$$

仅有一个输入取“1”
 
$$\begin{cases} Y_2 = I_4 + I_5 + I_6 + I_7 \\ Y_1 = I_2 + I_3 + I_6 + I_7 \\ Y_0 = I_1 + I_3 + I_5 + I_7 \end{cases}$$



 


3. 常用的组合逻辑电路模块总结

优先编码器（74HC148）：

- ✓ 允许同时输入多个编码信号
- ✓ 只对其中优先权最高的一个进行编码


功能表：

输入									输出				
S'	I'_0	I'_1	I'_2	I'_3	I'_4	I'_5	I'_6	I'_7	Y'_2	Y'_1	Y'_0	Y'_S	Y'_{EX}
1	×	×	×	×	×	×	×	×	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
0	×	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	1	0
0	×	×	×	×	×	×	0	1	0	0	1	1	0
0	×	×	×	×	×	0	1	1	0	1	0	1	0
0	×	×	×	×	0	1	1	1	0	1	1	1	0
0	×	×	×	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0
0	×	×	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0
0	×	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

 

	0	1
S' 选通输入端	编码器正常工作	不工作
Y'_S	电路工作 但无编码输入	
Y'_{EX}	电路工作 且有编码输入	

I'_7 优先级最高； I'_0 优先级最低

 


3. 常用的组合逻辑电路模块总结

二-十进制优先编码器（74HC147）：

- ✓ 和74HC148功能大致相同
- ✓ 同样是低电平有效

功能表：

输入									输出			
I'_1	I'_2	I'_3	I'_4	I'_5	I'_6	I'_7	I'_8	I'_9	Y'_3	Y'_2	Y'_1	Y'_0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
×	×	×	×	×	×	×	×	0	0	1	1	0
×	×	×	×	×	×	×	0	1	0	1	1	1
×	×	×	×	×	×	0	1	1	1	0	0	0
×	×	×	×	×	0	1	1	1	1	0	0	1
×	×	×	×	0	1	1	1	1	1	0	1	0
×	×	×	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
×	×	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
×	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

 

注：当 $I'_1 \sim I'_9$ 均为无效输入时，隐含表示了 I'_0 为有效输入，编码输出为1111

I'_9 优先级最高； I'_0 优先级最低




3. 常用的组合逻辑电路模块总结

译码器 (74HC138) :

功能表:

输入					输出							
S_1	$S_2'+S_3'$	A_2	A_1	A_0	Y_0'	Y_1'	Y_2'	Y_3'	Y_4'	Y_5'	Y_6'	Y_7'
0	×	×	×	×	1	1	1	1	1	1	1	1
×	1	×	×	×	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1

输入					输出							
S_1	$S_2'+S_3'$	A_2	A_1	A_0	Y_0'	Y_1'	Y_2'	Y_3'	Y_4'	Y_5'	Y_6'	Y_7'
1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

 

当 S_1 、 S_2' 和 S_3' 同时满足：
✓ $S_1' = 1$
✓ $S_2' + S_3' = 0$
译码器处于工作状态；
否则，译码器被禁止

S_1 、 S_2' 和 S_3' 被称为片选输入端，用于控制芯片是否工作，可以用来实现芯片的功能扩展




3. 常用的组合逻辑电路模块总结

二-十进制译码器 (74HC42) :

功能表:


序号	输入				输出									
	A ₃	A ₂	A ₁	A ₀	Y' ₀	Y' ₁	Y' ₂	Y' ₃	Y' ₄	Y' ₅	Y' ₆	Y' ₇	Y' ₈	Y' ₉
0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
2	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
3	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
4	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
5	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
6	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
7	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
9	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
伪 码	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

 

$$\begin{cases} Y'_0 = (A'_3 A'_2 A'_1 A'_0)' & Y'_5 = (A'_3 A'_2 A'_1 A'_0)' \\ Y'_1 = (A'_3 A'_2 A'_1 A'_0)' & Y'_6 = (A'_3 A'_2 A'_1 A'_0)' \\ Y'_2 = (A'_3 A'_2 A'_1 A'_0)' & Y'_7 = (A'_3 A'_2 A'_1 A'_0)' \\ Y'_3 = (A'_3 A'_2 A'_1 A'_0)' & Y'_8 = (A'_3 A'_2 A'_1 A'_0)' \\ Y'_4 = (A'_3 A'_2 A'_1 A'_0)' & Y'_9 = (A'_3 A'_2 A'_1 A'_0)' \end{cases}$$



 
对于BCD代码以外的伪码，输出均无低电平信号产生，译码器拒绝翻译，所以这个电路有**拒绝伪码**的功能



3. 常用的组合逻辑电路模块总结

显示译码器（7448）：

- 数字显示器的原理

 

LT'	灯测试信号	=0时全亮
RBI'	灭零输入	=0且输入为0时可以让显示的0熄灭
BI'	灭灯输入	=0时所有数码管熄灭
RBO'	灭零输出端	=0表示已将本该显示的0熄灭

功能表：

输入					输出							字形
数字	A ₃	A ₂	A ₁	A ₀	Y _a	Y _b	Y _c	Y _d	Y _e	Y _f	Y _g	
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1
2	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	2
3	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	3
4	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	4
5	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	5
6	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	6
7	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	7
8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8
9	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	9
10	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	10
11	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	11
12	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	12
13	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	13
14	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	14
15	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	15

3. 常用的组合逻辑电路模块总结

数据选择器（二选一数据选择器）：


真值表：

SEL	A	B	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1




$$Y = SEL \cdot A + SEL' \cdot B$$

逻辑图像符号：

 

内部电路图：


 




3. 常用的组合逻辑电路模块总结

数据选择器（双四选一数据选择器，74HC153）：

内部电路图：

 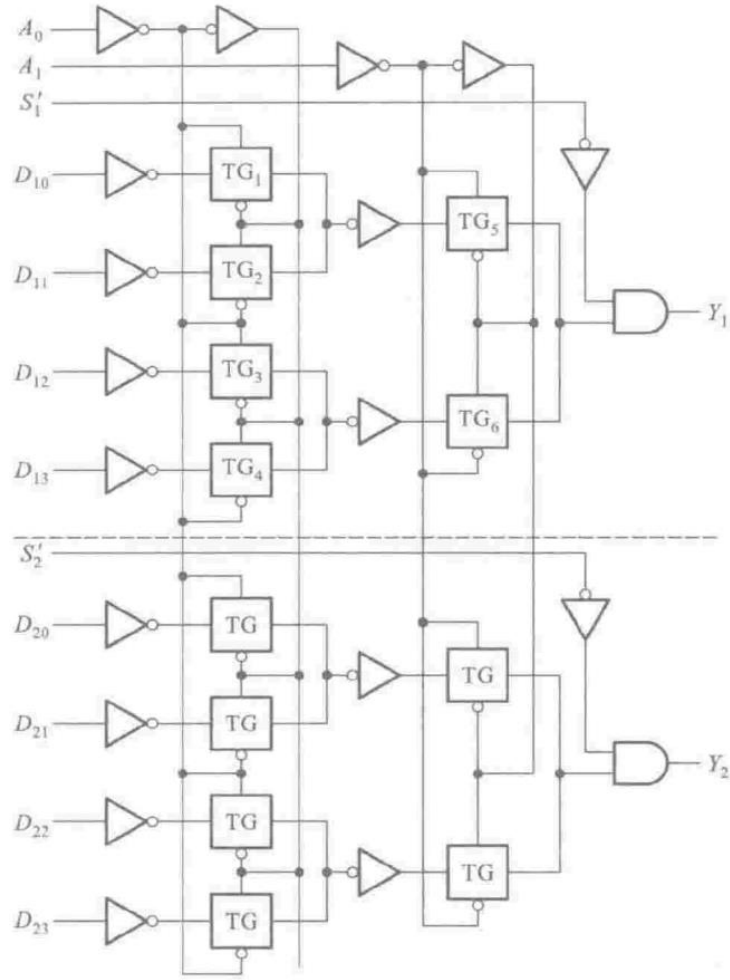

功能表（对于Y₂同理）：

A ₁	A ₀	S' ₁	Y ₁
0	0	0	D ₁₀
0	1	0	D ₁₁
1	0	0	D ₁₂
1	1	0	D ₁₃
x	x	1	0

S'₁ = 0 电路正常工作;
S'₁ = 1 禁止工作，输出被封锁在高电平




3. 常用的组合逻辑电路模块总结


1位半加器（不考虑进位输入）：
真值表：

A	B	C _{out}	Σ
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

逻辑图：

 


符号：

 


1位全加器（考虑进位输入）：
真值表：


A	B	C _{in}	C _{out}	Σ
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

逻辑图：

 

符号：

 


 

3. 常用的组合逻辑电路模块总结

串行进位加法器：

电路图：

 

真值表：

C_{n-1}	A_n	B_n	Σ_n	C_n
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

缺点：速度慢

- 做一次加法运算需要经过4个全加器的传输延迟时间

3. 常用的组合逻辑电路模块总结


超前进位加法器 (74HC283) :

原理:


- ① 加到第 i 位的进位信号是两个加数第 i 位一下各位状态的函数
- ② 第 i 位进位输入信号一定能由 $A_{i-1}A_{i-2} \dots A_0$ 和 $B_{i-1}B_{i-2} \dots B_0$ 唯一确定
- ③ 可以通过逻辑电路事先得出每一位全加器的进位输入信号, 而无需逐位传递进位信号

✓ 优点: 延迟小, 计算速度快

➤ 缺点: 电路的复杂程度高

 


电路图:

 


3. 常用的组合逻辑电路模块总结

数值比较器 (74HC85/74LS85) :

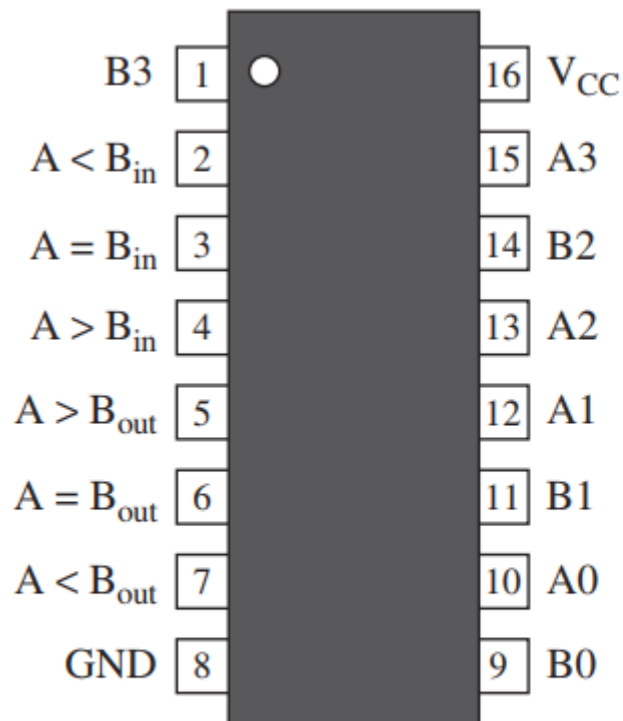

(a) Pin diagram

 

(b) Logic symbol

4. 门电路级组合逻辑电路设计

✓ 分析步骤

A. 逻辑抽象

- 确定逻辑变量数及其描述

B. 自然语言描述

C. 真值表

D. 逻辑函数式

E. 逻辑电路图

✓ 该部分在前面章节已经有所涉及

✓ 需注意关注器件的选型，然后给出适当的表达

Q8: 试用三个3输入端与门和一个或门及两个非门实现“ $A > B$ ”的比较电路，A和B均为两位二进制数。




5. 基于中规模电路的设计问题

- ✓ 分析步骤和门电路级设计问题类似
- 可用于设计任何逻辑电路的模块（芯片）
只有**译码器**和**数据选择器**
 - 输出恰好可以看成输入的所有最小项的集合
- 译码器
 - n 位输入译码器，可以用于生成变量数不超过 n 的任意逻辑函数
- 数据选择器
 - n 位地址输入的数据选择器，可以用于生成变量数不超过 $(n+1)$ 的任意逻辑函数

Q9: (2017•期末) 用4选1数据选择器设计一个组合电路。输入ABC为三位二进制数，当输入能被3整除的时候输出 $Z=1$ ，否则 $Z=0$ 。数据选择器的功能表和框图如下。（注：0可被任何数整除）

S'	A_1	A_0	Y
1	×	×	0
0	0	0	D_0
0	0	1	D_1
0	1	0	D_2
0	1	1	D_3

 

◆ 知识点总结

◆ 习题讲解

◆ 补充题

1. (2020·期末) 分析下图电路逻辑功能


① 先写出输出表达式：

$$C = A \cdot B$$

$$\begin{aligned} S &= ((A \cdot B')' \cdot (A' \cdot B)')' \\ &= AB' + A'B = A \oplus B \end{aligned}$$

② 列出真值表

A	B	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1


 


③ 可以发现，S表示A与B的和，C代表A和B相加时产生的进位

- 故该电路为一个**半加器**

2. (2020·期末) 试用2片3线-8线译码器 (74HC138) 扩展成4线-16线译码器, 将输入的二进制代码 $D_3D_2D_1D_0$ 译成低电平信号 $Z'_0 \sim Z'_{15}$, 74HC138功能表与框图如下。


输 入					输 出							
S_1	$S'_2 + S'_3$	A_2	A_1	A_0	Y'_0	Y'_1	Y'_2	Y'_3	Y'_4	Y'_5	Y'_6	Y'_7
0	x	x	x	x	1	1	1	1	1	1	1	1
x	1	x	x	x	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

  

 2. (2020·期末) 试用2片3线-8线译码器 (74HC138) 扩展成4线-16线译码器, 将输入的二进制代码 $D_3D_2D_1D_0$ 译成低电平信号 $Z'_0 \sim Z'_{15}$, 74HC138功能表与框图如下。


由于输入有4个变量, 一片3-8译码器只有3个输入变量, 我们需要将多出的一个输入变量作为片选信号

- ✓ 将 D_3 作为片选信号, 使得 $D_3 = 0$ 时第一个译码器工作, $D_3 = 1$ 时第二个译码器工作即可



3. (2020•期末) 试用双4选1数据选择器74HC153实现逻辑函数 $Y = AC'D + A'B'CD + BC + A'B'C$ ，在下图器件上画出完整电路图。4选1数据选择器功能表和双4选1器件框图如下。

S'	A_1	A_0	Y
1	×	×	0
0	0	0	D_0
0	0	1	D_1
0	1	0	D_2
0	1	1	D_3

 

3. (2020•期末) 试用双4选1数据选择器74HC153实现逻辑函数 $Y = AC'D + A'B'CD + BC + A'B'C$ ，在下图器件上画出完整电路图。4选1数据选择器功能表和双4选1器件框图如下。


① 先将逻辑函数适当化简：

$$Y = AC'D + BC + A'C$$

② 我们可以选A作为片选信号，即：
通过A控制 S_1 ，通过 A' 控制 S_2

- A = 0 时, $Y = C$
- A = 1 时, $Y = C'D + BC$

③ 用B和C控制数据，然后根据②的表达式填入对应变量即可

 


◆ 知识点总结

◆ 习题讲解

◆ 补充题


*注：补充题中题号标红的题目难度较大，供学有余力的同学参考

 1. (2016•期末) 试分析下图中当A、B单独一个发生状态改变时，是否存在竞争-冒险现象？如果存在，那么发生在其他变量为何种取值的情况下？



2. (2020•期末) 某体育学校男生体能测试规定，3000米跑必须达标（10分钟以内），同时一下三项至少两项达标：引体向上20个、立定跳远2.5米、100米短跑12秒。针对该规则试对问题进行逻辑抽象并设计体测合格判定电路，给出：


- ① 真值表
- ② 逻辑函数式（最简与或式）
- ③ 以与非门画出该逻辑电路

 

3. (2019•期末) 某实验室用两个灯显示三台设备 (A、B、C) 的故障情况, 当一台设备有故障时黄灯 (Z_1) 亮, 两台设备有故障时红灯 (Z_2) 亮, 三台设备同时故障时黄、红灯都亮。设计以逻辑电路实现以上功能。 (注: 设备有故障用 “1” 表示, 无故障用 “0” 表示; 灯亮用 “1” 表示, 灯灭用 “0” 表示)

- ① 列出真值表, 求输出逻辑函数式
- ② 用3-8译码器74HC138和门电路实现该逻辑电路

输 入					输 出							
S_1	$S_2' + S_3'$	A_2	A_1	A_0	Y_0'	Y_1'	Y_2'	Y_3'	Y_4'	Y_5'	Y_6'	Y_7'
0	x	x	x	x	1	1	1	1	1	1	1	1
x	1	x	x	x	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

 

4. (2021·期末) 设计一组合电路，该电路有三个输入端A、B、C和一个输出端Z。当 $A \oplus B = (BC)'$ 时， $Z = 1$ 。


① 列出真值表

② 用4选1的数据选择器实现该电路，要求 $A_1A_0 = AB$


S'	A_1	A_0	Y
1	×	×	0
0	0	0	D_0
0	0	1	D_1
0	1	0	D_2
0	1	1	D_3

5. (2021·期末) 设分析如图所示组合逻辑电路。

- ① 写出输出逻辑函数式
- ② 画出波形图，说明电路功能

 


6. (2023·清华) 写出输出函数表达式并化简

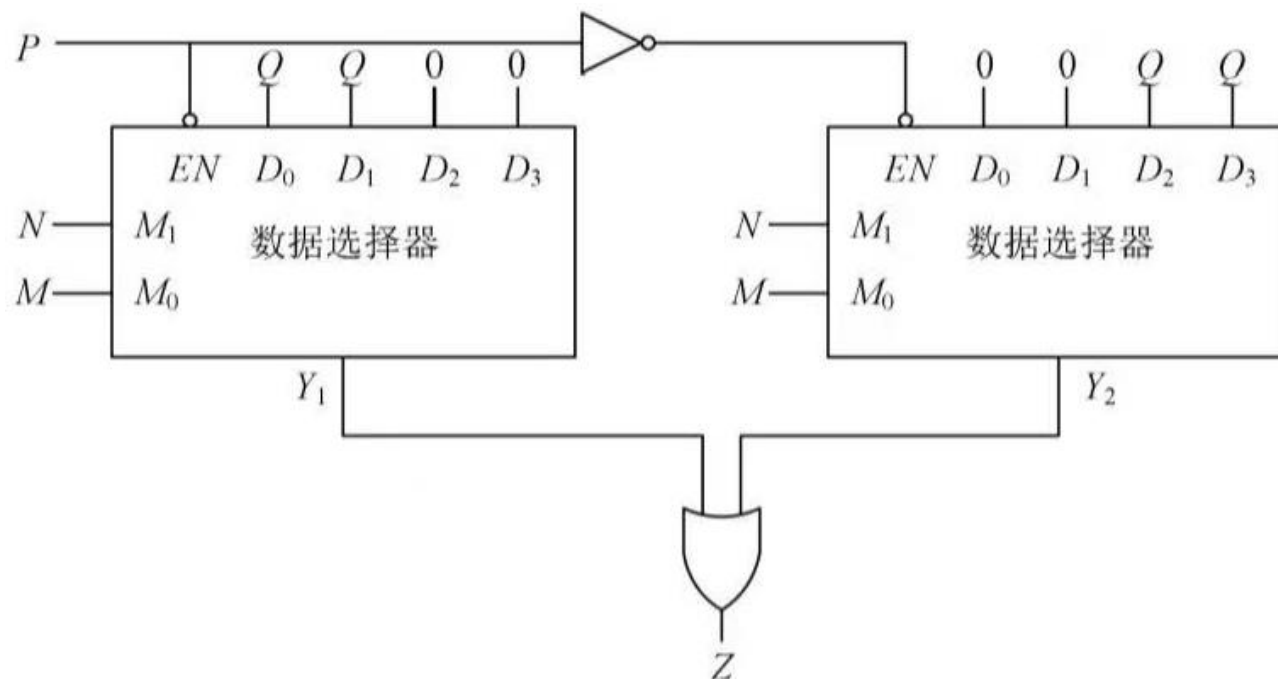

 7. (2023·清华) 根据如图所示电路回答以下问题

① 说明电路的作用


② 若 $a_3a_2a_1a_0 = 1001$, $b_3b_2b_1b_0 = 0011$, $M = 1$, 求输出数值



8. (2020·复旦) 4-2优先编码器的真值表和逻辑符号如下图所示。试用若干块4-2优先编码器和逻辑门，组成一个8-3优先编码器。要求8-3优先编码器的 $I'_7 \sim I'_0$ 位数据局输入端，其中 I'_7 优先级最高， I'_0 优先级最低； S' 为片选端， Y'_2 、 Y'_1 、 Y'_0 为数据输出端， Ex' 为扩展输出端， Ys' 为选通输出端。请写出设计过程，并画出8-3优先编码器的真值表和电路图。

S'	I_0'	I_1'	I_2'	I_3'	Y_1'	Y_0'	Ex'	Ys'
1	x	x	x	x	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	0	1
0	x	x	x	0	0	0	1	0
0	x	x	0	1	0	1	1	0
0	x	0	1	1	1	0	1	0
0	0	1	1	1	1	1	1	0

4-2 优先编码器真值表

 


4-2 优先编码器逻辑符号


9. (2021·复旦) 全加器的输入为 A 、 B 、 C_{in} ，输出为 S 和 C_{out} 。用最简与或式表示 S ；用最简与非-与非式表示 C_{out} 。

10. (2024·华科) 采用如图所示的低使能控制的8选1数据选择器 (74HC151) 设计一个组合逻辑电路，该电路有3个输入逻辑变量 A 、 B 、 C 和一个控制变量 M 。当 $M=0$ 时， A 、 B 、 C 三个输入端的状态完全相同时输出为1，否则输出为0。当 $M=1$ 时，输出与 A 、 B 、 C 三个输入端占多数的状态保持一致。试求：


- ① 真值表
- ② 写出逻辑表达式
- ③ 画出逻辑电路图

 


11. (2024•期末) 用最小项标准式写出下图的逻辑函数式_____。

 

 12. (2024•期末) 下图电路在_____情况下存在竞争-冒险，请给出2种消除该竞争-冒险的方法_____。



 13. (2024·期末) 下图给出了1位二进制全加器框图，其中a和b是两个1bit相加数，CI是进位输入，S是相加结果，CO是进位输出。试用4个全加器和尽可能少的门电路搭建一个串行进位的3bit减法器，实现A-B的补码运算。设 $A = a_2a_1a_0$ ， $B = b_2b_1b_0$ （不包含符号位），相减运算后结果为 $S_3S_2S_1S_0$ ， S_3 为符号位，正数符号位为0，负数符号位为1。




14. (2024•期末) 一个防盗报警器有四条输入信号线，其中信号线A来自于一个隐藏的控制开关，信号线B连接到保险柜内的压力传感器，信号线C来自于电池供电的时钟，信号线D与保险柜门的开关连接。当发生以下情况时，相应的信号线上将产生逻辑1。

- 隐藏的控制开关是关闭的；
- 保险箱位于保险柜的正常位置；
- 当前时钟时间处于银行上班时间范围内；
- 保险柜的门是锁着的

该报警器会在以下情况输出1并发出警报铃声：当隐藏控制开关关闭时，保险箱被挪动，或者在非上班时间，保险柜被打开；或者当保险柜打开时，保险箱虽然在正常位置，但隐藏控制开关处于打开状态。


写出该防盗报警器的真值表和最简与或式。

 - 15. (2021·期中)** 请使用最多 2 个 4 位加法器 (ADD) , 1 个 2 路 4 位数据选择器 (MUX) 和尽可能少的额外的逻辑门, 设计实现将 2 个 4 位原码有符号数 a 和 b 相加, 输出 4 位原码结果 y 和 1 位溢出标识 v 。其中, 部件 ADD 的功能: $d=a+b+c$; MUX 的功能: 当 $s=0$ 时, $y=m$; 当 $s=1$ 时, $y=n$ 。要求写出设计思路和涉及到的中间变量的逻辑式, 并画出电路图。



- 16.** (2023·期末) 某图书馆上午8-12时，下午2-6时开馆，在开馆时间内图书馆门前的指示灯亮，试设计一个时钟控制指示灯亮灭的逻辑电路，允许输入到有反变量出现。（提示：设输入信号ABCD为钟点变量，设T为区分午前、午后的标志变量，T=0表示1-12时，T=1表示13-24时，输出函数为F）。要求：用8选1数据选择器74HC151（注：W=Y'）来实现。

输入				输出
S'	A ₂	A ₁	A ₀	Y
1	x	x	x	0
0	0	0	0	D ₀
0	0	0	1	D ₁
0	0	1	0	D ₂
0	0	1	1	D ₃
0	1	0	0	D ₄
0	1	0	1	D ₅
0	1	1	0	D ₆
0	1	1	1	D ₇

 

感谢各位聆听!